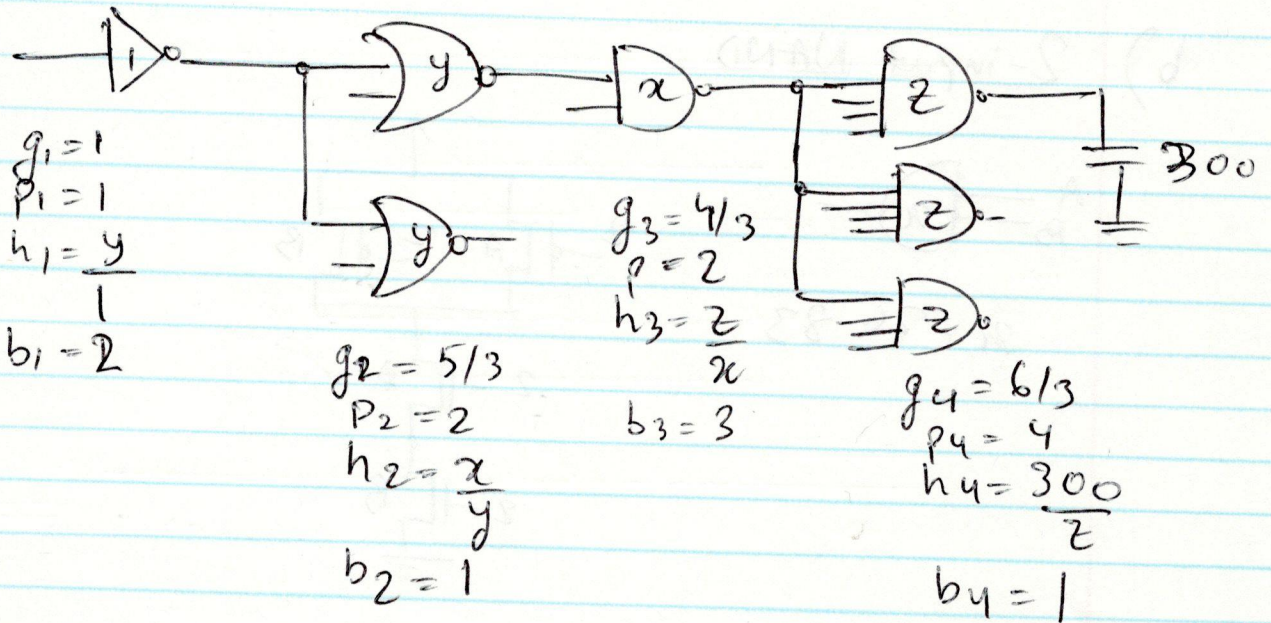


(5)

Q-3)



a)

$$F = G B H$$

$$G = (1) \left(\frac{5}{3} \right) \left(\frac{4}{3} \right) \left(\frac{6}{3} \right) = 4.44$$

$$B = (2) (1) (3) (1) = 6$$

$$H = \left(\frac{y}{1} \right) \left(\frac{x}{y} \right) \left(\frac{z}{x} \right) \left(\frac{300}{z} \right) = 300$$

$$F = 8000$$

$$(F)^{1/N} = (8000)^{1/4} = 9.457$$

$$D_{\min} = N(F)^{1/N} + \sum p_i$$

$$= (4)(8000)^{1/4} + 1 + 2 + 2 + 4$$

$$D_{\min} = 46.83$$


$$g_4 b_4 h_4 = \left(\frac{6}{3} \right) (1) \left(\frac{300}{z} \right) = 9.457; \underline{z = 63.44}$$

$$g_3 b_3 h_3 = \left(\frac{4}{3} \right) (3) \left(\frac{z}{x} \right) = 9.457; \underline{x = 26.83}$$


$$g_2 b_2 h_2 = \left(\frac{5}{3} \right) (1) \left(\frac{x}{y} \right) = 9.457; \underline{y = 4.728}$$

(6)

b) 2-input NAND

 

$$n = 26.83$$

 

$$\text{PMOS: } 26.83 \times \frac{2}{4} = 13.415$$

$$\text{width} = 13.415 \times 30 = 40.245 \text{ C}$$

$$\text{NMOS: } 26.83 \times \frac{2}{4} = 13.415$$

$$\text{width} = 13.415 \times 30 = 40.245 \text{ C}$$

c) Optimum path delay


$$(F)^{1/N} = (8000)^{1/N} = 3.59$$

$$\frac{\log 8000}{\log 3.59} = 7.03 \approx 7$$

$$D_{\min} = (7)(8000)^{1/7} + 1 + 2 + 2 + 4 + 1 + 1 + 1$$

$$\underline{D_{\min} = 37.27}$$

 - d) Since $N=7$ in part (c), hence 3 more stages/ inverters are to be added after the 4-input NAND.



$$(8000)^{1/2} = 3.61$$

$$\frac{300}{C} = 3.61$$

$$\therefore C = 83.102$$

$$\frac{C}{b} = 3.61$$

$$\therefore b = 23.02$$

$$\frac{b}{a} = 3.61$$

$$\therefore a = 6.37$$

$$\left(\frac{6}{3}\right)\left(\frac{a}{z}\right) = 3.61$$

$$\therefore z = 3.53$$

$$\left(\frac{4}{3}\right)\left(\frac{z}{x}\right) = 3.61$$

$$\therefore x = 3.91$$

$$\left(\frac{5}{3}\right)\left(\frac{x}{y}\right) = 3.61$$

$$\therefore y = 1.805$$