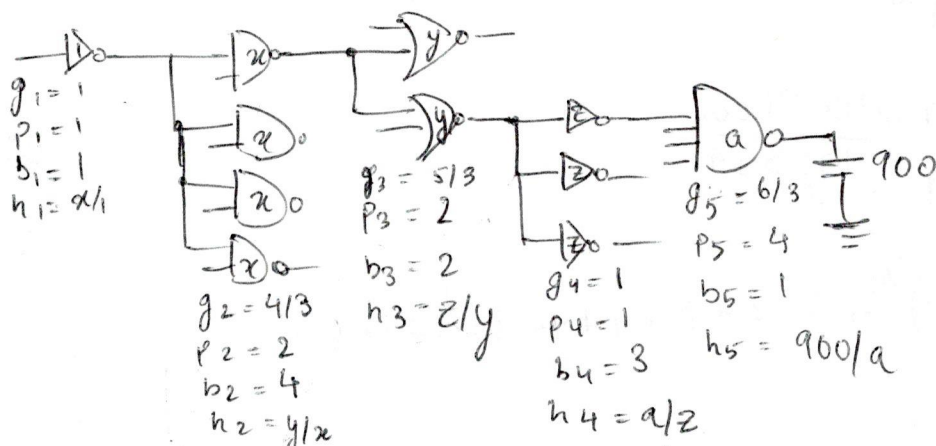


Q-2)



a)

$$b_1 = (1)(4/3)(5/3)(1)(6/3)$$

$$G = 4.4445$$

$$B = (1)(4)(2)(3)(1)$$

$$B = 24$$

$$H = (x)(y)(z)(a)(900)$$

$$H = 900$$

$$F = GBH$$

$$F = 96000$$

$$F^{1/5} = (96000)^{1/5} = 9.918$$

$$F = (9.918 \times 5) + 1 + 2 + 2 + 1 + 4$$

$$F = 59.593$$

$$D_{min} = 59.593$$

$$g_5 b_5 h_5 = (6/3)(1)(900/a) = 9.918$$

$$a = 181.47$$

$$g_4 b_4 h_4 = (1)(3)(a/z) = 9.918$$

$$z = 54.89$$


$$g_3 b_3 h_3 = (5/3)(2)(z/y) = 9.918$$

$$y = 18.44$$

$$g_2 b_2 h_2 = (4/3)(4)(y/x) = 9.918$$

$$x = 9.92$$

b) 2-input NOR

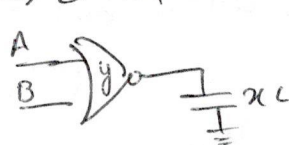





$$y = 18.44$$

$$PMOS = 18.44 \times \frac{4}{5} = 14.752$$


$$width = 14.752 \times 3C = 44.256C$$

$$NMOS = 18.44 \times \frac{1}{5} = 3.688$$

$$width = 11.064C$$

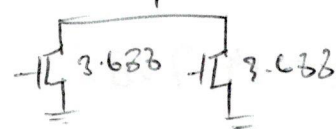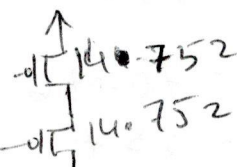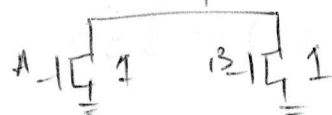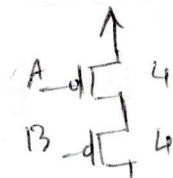

c) 4-input NAND

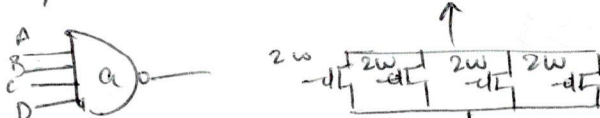



$$a = 181.47$$

$$PMOS = 181.47 \times \frac{2}{6} = 60.49$$

$$width = 60.49 \times 3C = 181.47C$$

$$NMOS = 181.47 \times \frac{4}{6} = 120.98$$

$$width = 362.94C$$

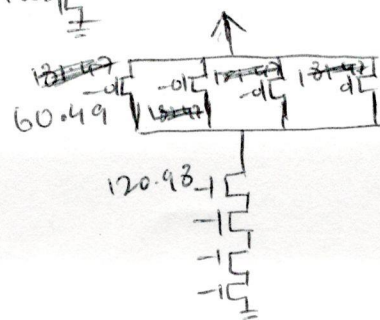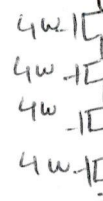

d) Optimizer Path Delay

$$(F)^{1/N} = (96000)^{1/N}$$


$$(96000)^{1/N} = 3.59 \Rightarrow \frac{\log 96000}{\log 3.59}$$

$$N \approx 8.97 = 9$$

$$D_{\min} = (9)(96000)^{1/9} + 1 + 2 + 2 + 1 + 4 + 1 + 1 + 1 + 1$$

$$D_{\min} = 46.19$$

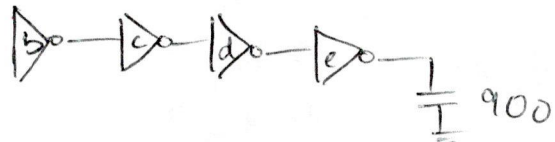e) 4 more stages should be added in part d to achieve optimal delay



$$(96000)^{1/9} = 3.57$$

$$\frac{900}{e} = 3.57$$

$$\therefore e = 251.56$$

$$\frac{e}{d} = 3.57$$

$$\therefore d = 70.46$$

$$\frac{d}{c} = 3.57$$

$$\therefore c = 19.738$$

$$\frac{c}{b} = 3.57$$

$$\therefore b = 5.53$$